

Centro universitario: CUCEI

Materia: Seminario de solución de problemas de arquitectura de computadoras

Alumno: Ramos Preciado Alan Josafat

Código: 218130165

Carrera: Ingeniería en informática (INNI)


Título: fase 2

INTRODUCCIÓN


Los procesadores manejan diferentes instrucciones estas instrucciones se dividen en diferentes categorías, en mips existe un estándar el cual se describe cual instrucción corresponde a cada actividad que tiene que realizar el procesador

OBJETIVO

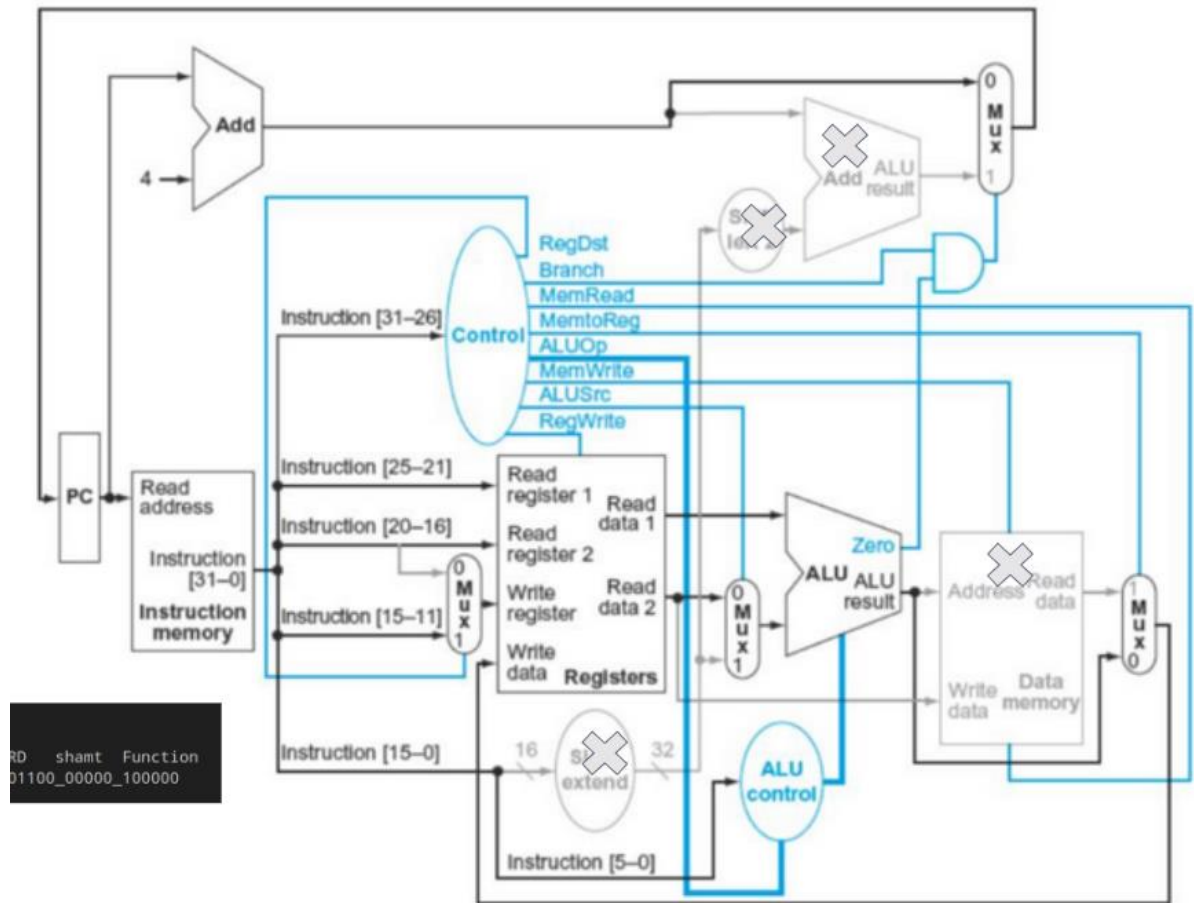Desarrollar el siguiente diagrama que funcione para las diferentes instrucciones



DESARROLLO

 

Esa es la intruccion que se agregara

Es la intruccion de suma inmediata

Lo que se tiene que hacer es agregar en nuestra alu control como manejaremos todo




Lo que queremos es que al final nos quede así

Entonces

```
6'b001000: //type addi
begin


    regdst = 1'b0;
    branch = 1'b0;
    memread = 1'b0;
    memtoereg = 1'b0;
    aluop = 3'b000;
    memwrite = 1'b0;
    alusrc = 1'b1;
    regwrite = 1'b1;
```

Así quedaría nuestra nueva control

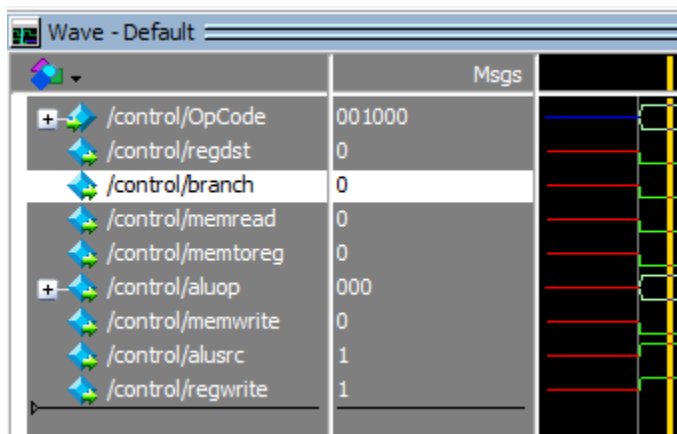

Así comprobamos que efectivamente funciona

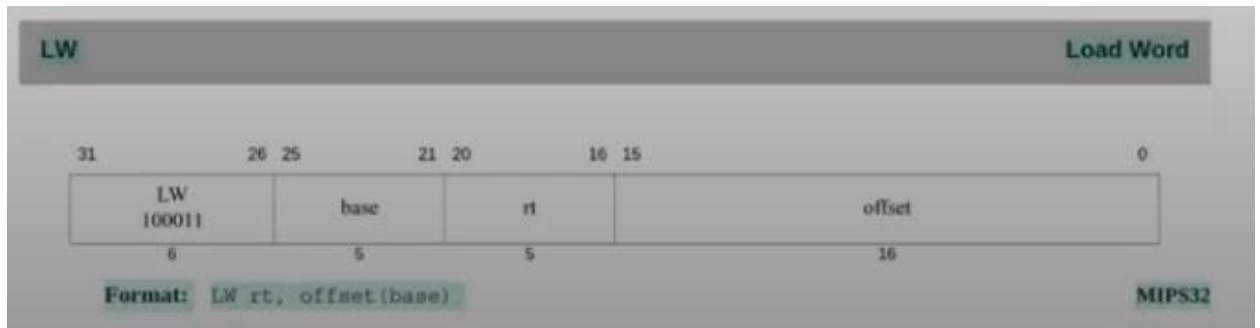Se hará lo mismo para todas las nuestras instrucciones.



LW

Que lo que recibe control seria

100111



Salida del wave de lw

Wave - Default		Msgs
/control/OpCode	100111	
/control/regdst	0	
/control/branch	0	
/control/memread	1	
/control/memtoReg	1	
/control/aluop	000	
/control/memwrite	0	
/control/alusrc	1	
/control/regwrite	1	

Para el store Word necesitamos la siguiente op

```
sw $12,
op
101011
```

Y nuestra salida la siguiente



	msgs	
/control/OpCode	101011	
/control/regdst	0	
/control/branch	0	
/control/memread	0	
/control/memtoReg	0	
/control/aluop	000	
/control/memwrite	1	
/control/alusrc	1	
/control/regwrite	0	


La salida fue correcta

```
        6'b101011: //type store word
begin

    regdst = 1'b0;
    branch = 1'b0;
    memread = 1'b0;
    memtoReg = 1'b0;
    aluop = 3'b000;
    memwrite = 1'b1;
    alusrc = 1'b1;
    regwrite = 1'b0;


end
```

La ultima instrucción es

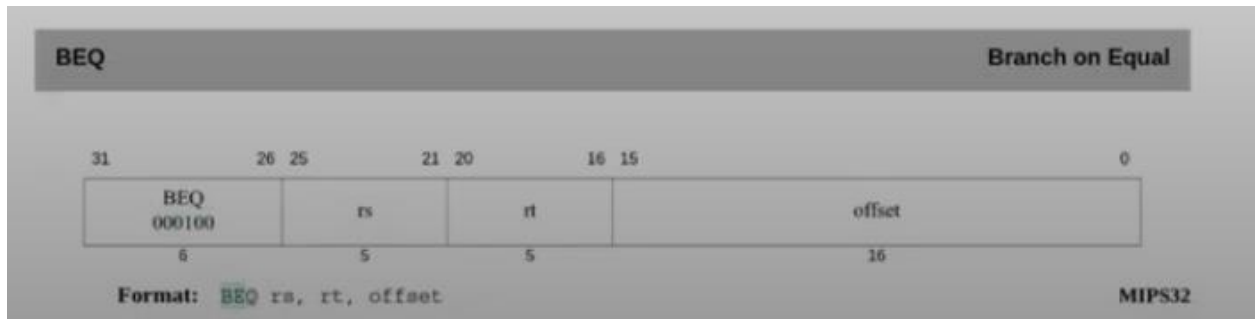

000100

Saldía esperada

 

Después de tener todos los controles de todas las instrucciones sigue hacer los módulos que no teníamos con la instrucción de tipo r



En nuestras instrucciones anteriores no utilizábamos lo anterior




Pero aquí si lo necesitamos se para un numero de 16 bits y lo hacemos de 32 sea negativo o positivo

```
C:/Users/alan_/Desktop/Fase1/signoE.v - Default
Ln#
1  module signoE (
2      input wire [15:0] in, // Entrada de 16 bits
3      output wire [31:0] out // Salida de 32 bits
4  );
5      assign out = { {16{in[15]}}, in };
6      // {16{in[15]}} replica el bit más significativo 16 veces para la extensión
7  endmodule
8
9
```

Comprobamos en el wave

  

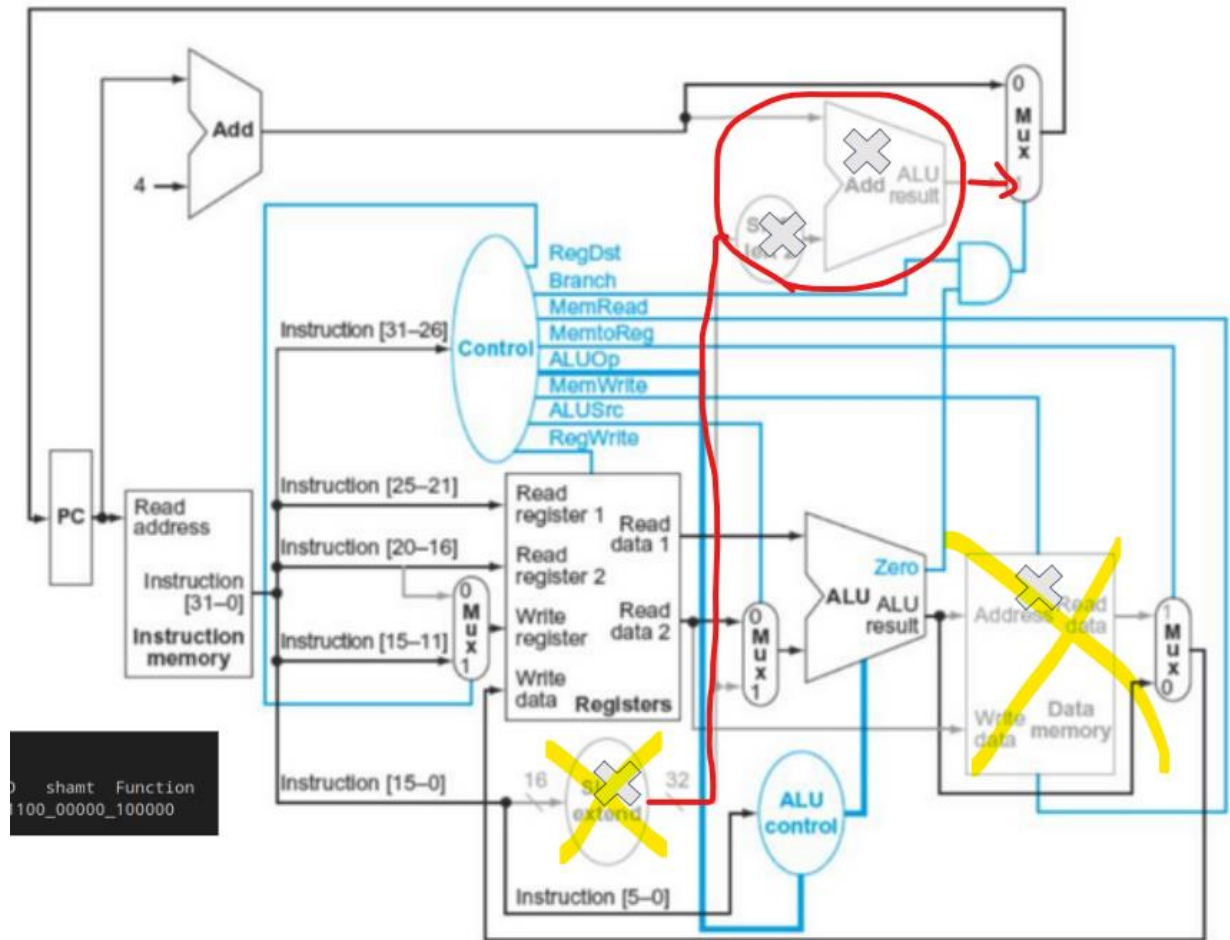Ahora lo único que faltaria seria lo siguiente



Ya se tiene todo lo que se agrego en esta segunda fase son lo que esta tachado en amarillo y lo que falta de agregar es el que mueve los signos a la izquierda y la suma de alu con eso

```

C:/Users/alan_/Desktop/Fase1/sl.v - Default
Ln#
1  module sl (
2      input wire [31:0] in,    // Entrada de 32 bits
3      output wire [31:0] out  // Salida de 32 bits
4  );
5      assign out = in << 2; // Desplazamiento a la izquierda por 2 bits
6  endmodule
7
8

```

Aquí se muestra el que mueve los signos


```
madd.v
C:\Users\alan\Desktop\Fase1\madd.v
2
3 module madd(
4     input [31:0] madd_in,
5     input [31:0] madd_four,
6     output reg [31:0] out1 // 'out1' ahora es un registro
7 );
8
9 // Bloque always que se ejecuta cuando 'madd_in' o 'madd_four'
10 always @ * begin
11     out1 = madd_in + madd_four;
12 end
13
14 endmodule
15
```

Solo que este add si tiene dos entradas que se darán por cable

Así queda el add new


```
C:/Users/alan/Desktop/Fase1/newadd.v - Default *
Ln#
1 `timescale 1ns/1ns
2
3 module newadd(
4     input [31:0] madd_in,
5     input [31:0] madd_in2,
6     output reg [31:0] out1 // 'out1' ahora es un regis
7 );
8
9
10 always @ * begin
11     out1 = madd_in + madd_in2;
12 end
13
14 endmodule
```

Comprobamos

Wave - Default		
	Msgs	
/newadd/madd_in	00000000000000000000000000000001	000...
/newadd/madd_in2	00000000000000000000000000000001	000...
/newadd/out1	00000000000000000000000000000010	000...

Ahora lo que faltaría sería crear los módulos

Ahora los cables y los módulos

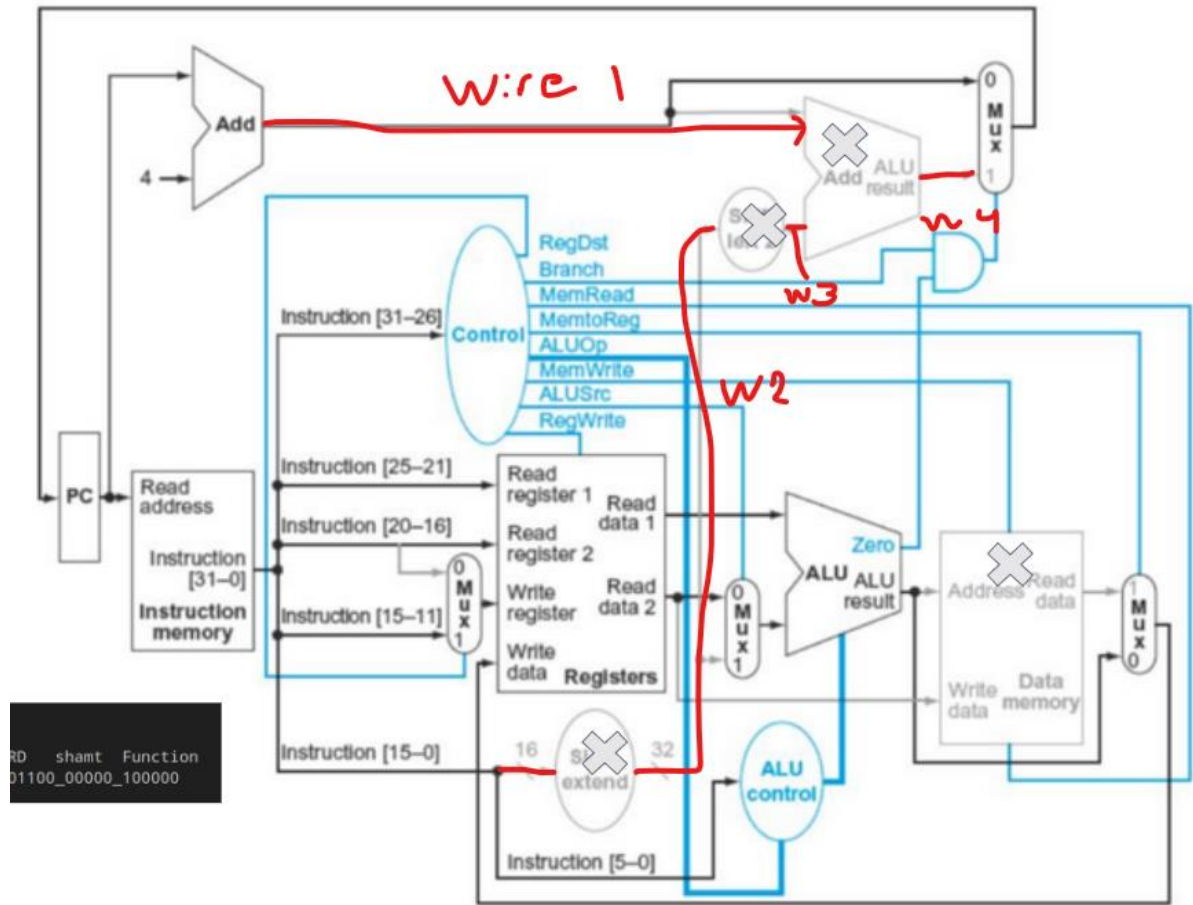

```
wire [31:0] w1;
wire [31:0] w2;
wire [31:0] w3;
wire [31:0] w4;
```

Creamos sus modulos e instancias

```

13
14 // Instancia de madd
15 madd instancemad(
16     .madd_in(in1),          // Puerto correcto
17     .madd_four(in2),
18     .out1(w1)
19 );
20
21 // Instancia de singE
22 signE sEinstance(
23     .in(in13),              // Uso de in13 en lugar de in3
24     .out(w2)
25 );
26
27 // Instancia de sl
28 sl slintance(
29     .in(w2),                // Eliminada la coma extra
30     .out(w3)
31 );
32
33 // Instancia de newadd
34 madd nainstance(
35     .madd_in(w1),           // Corregidos los nombres de los puertos
36     .madd_four(w3),
37     .out1(w4)
38 );

```

Hacemos su prueba

[illegible]

Y ya quedarían listos todos los módulos

CONCLUSIÓN

Me costo mucho trabajo hacer que el modulo completo agregando todas las partes funcionara porque me marcaba datos erróneos. Por eso mismo hice todo en módulos mas pequeños.

Conclusión se me hizo una buena materia para ser estudiante de informática y no haber visto código ensamblador o algo así. Se me hizo de complementario.

REFERENCIAS

[MIPS64 Architecture Volume II: The MIPS64 Instruction Set](#)

MIPS® Architecture for Programmers Volume II-A: The MIPS32® Instruction Set Manual